Опыт №1

$\mathcal{E}$ = 2,34 В

R = 20 Ом

Опыт №2

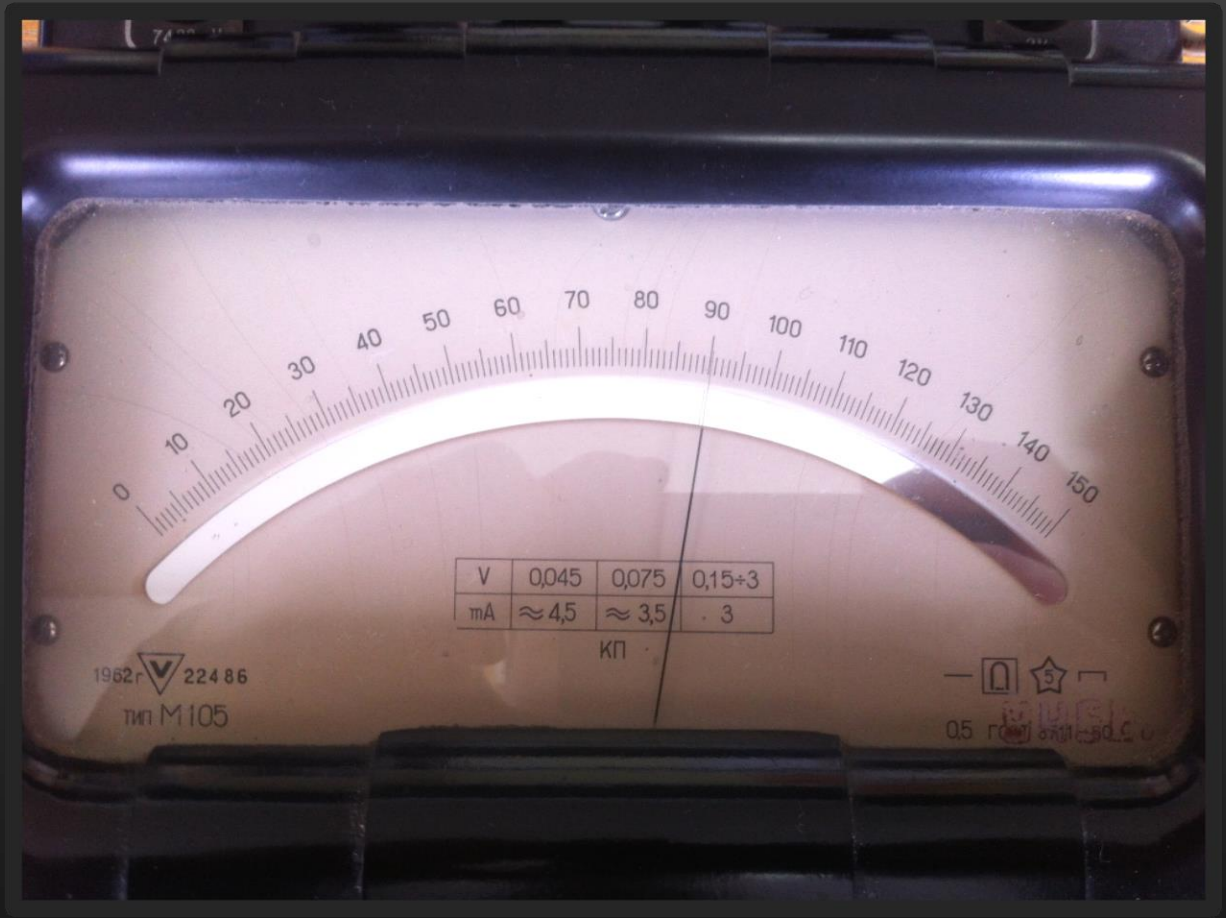

$\mathcal{E}$ = 2,34 В

R = 10 Ом

Опыт №3

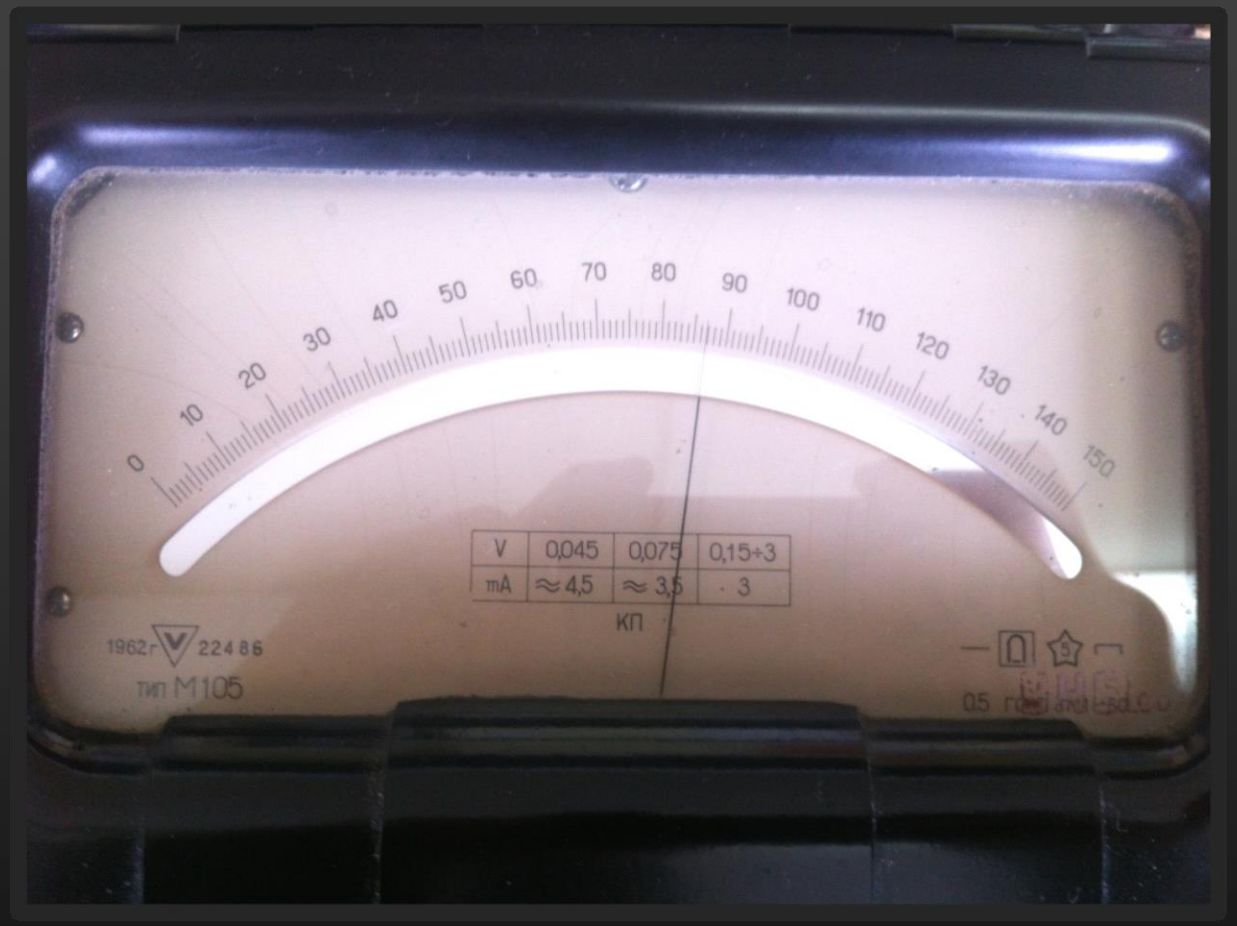

$\mathcal{E}$ = 2,34 В

R = 8 Ом

Опыт №4

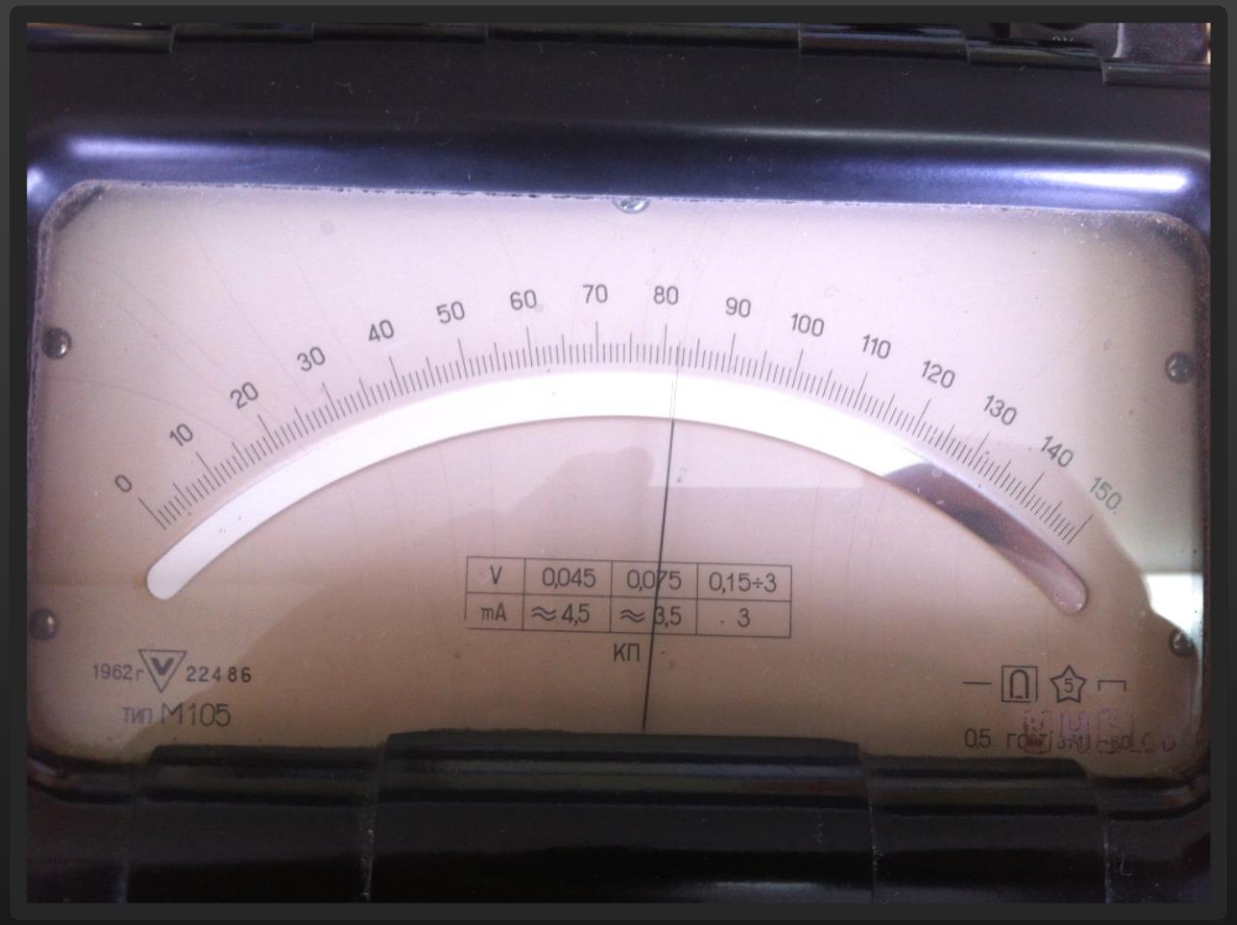

$\mathcal{E}$ = 2,34 В

R = 6 Ом

Опыт №5

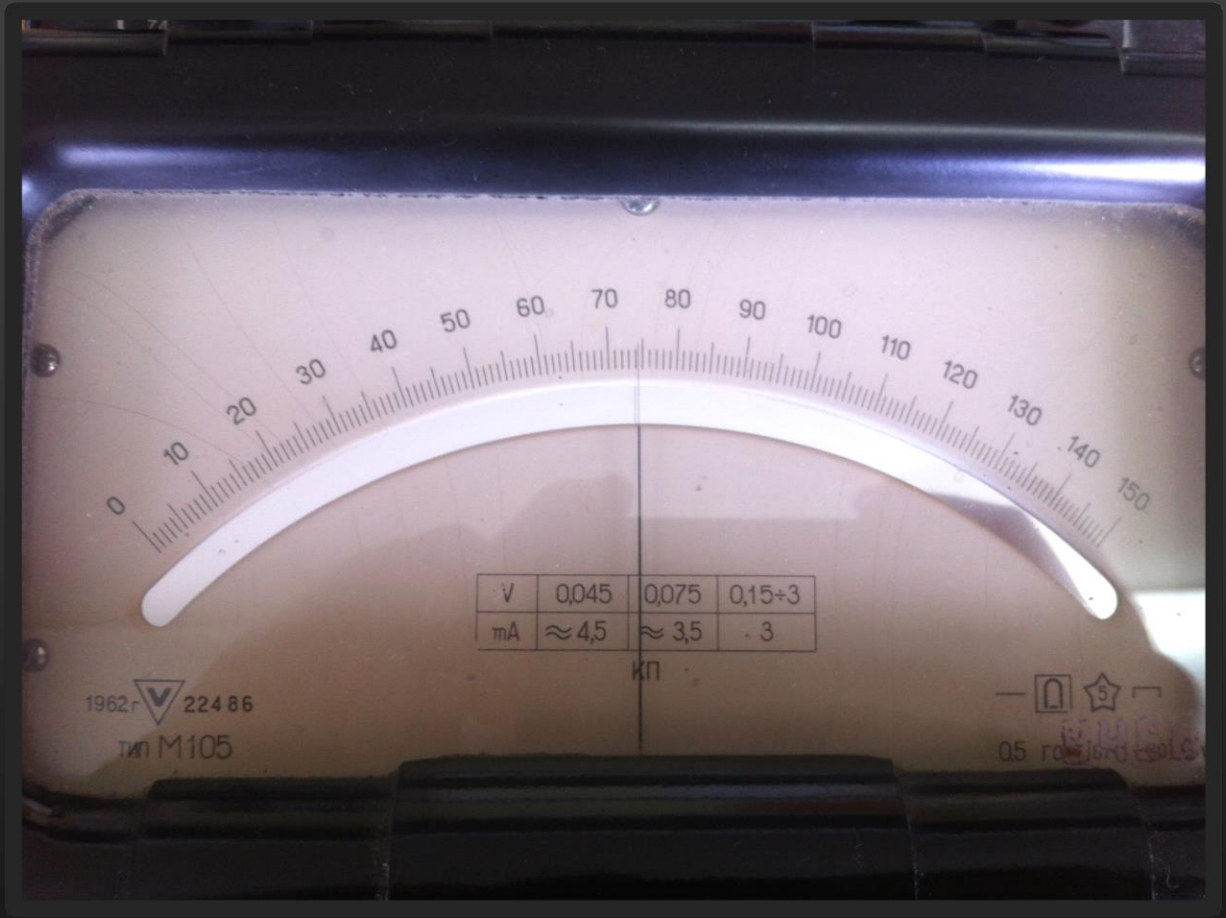

$\mathcal{E}$ = 2,34 В

R = 4 Ом

Опыт №6

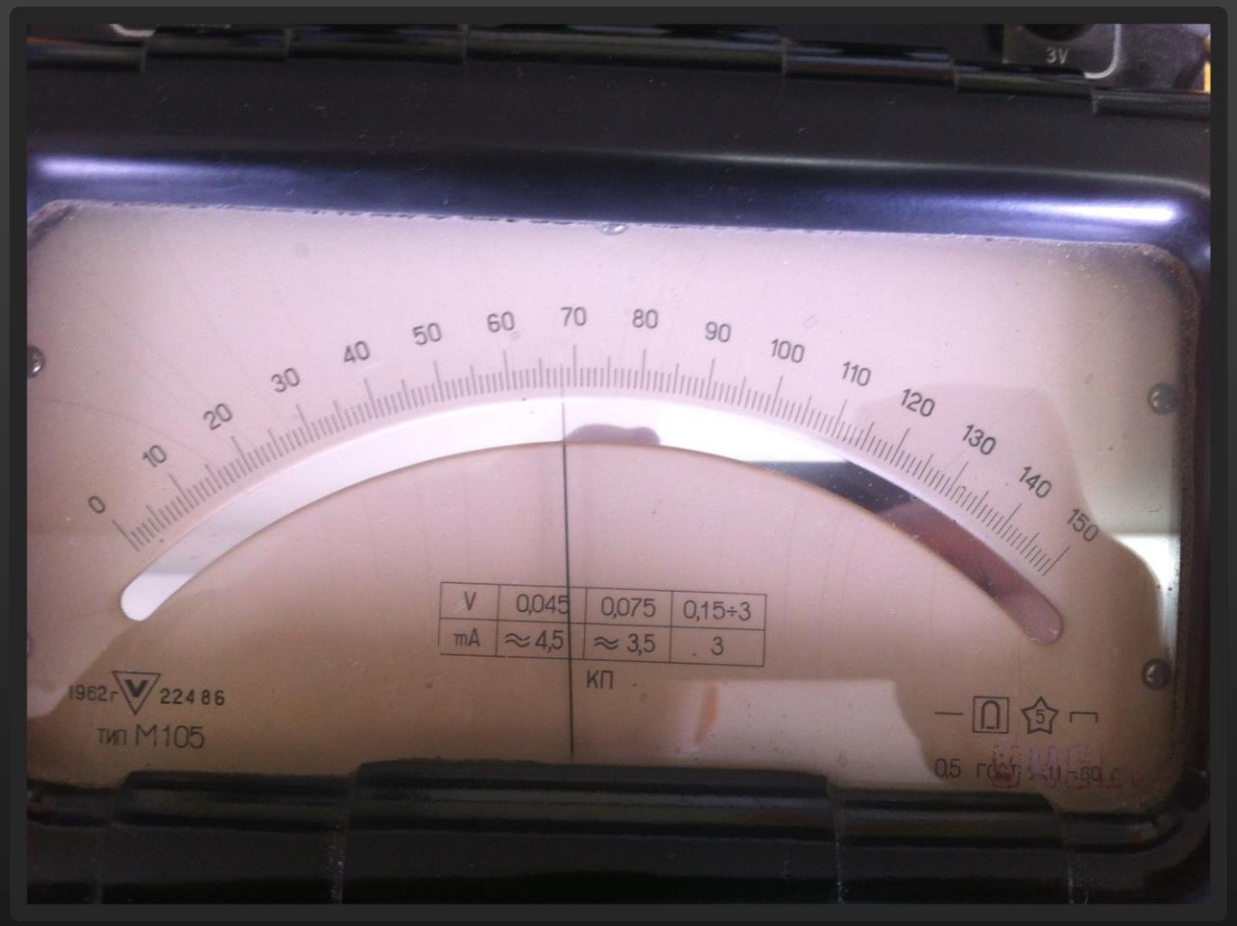

$\mathcal{E}$ = 2,34 В

R = 3 Ом

Опыт №7

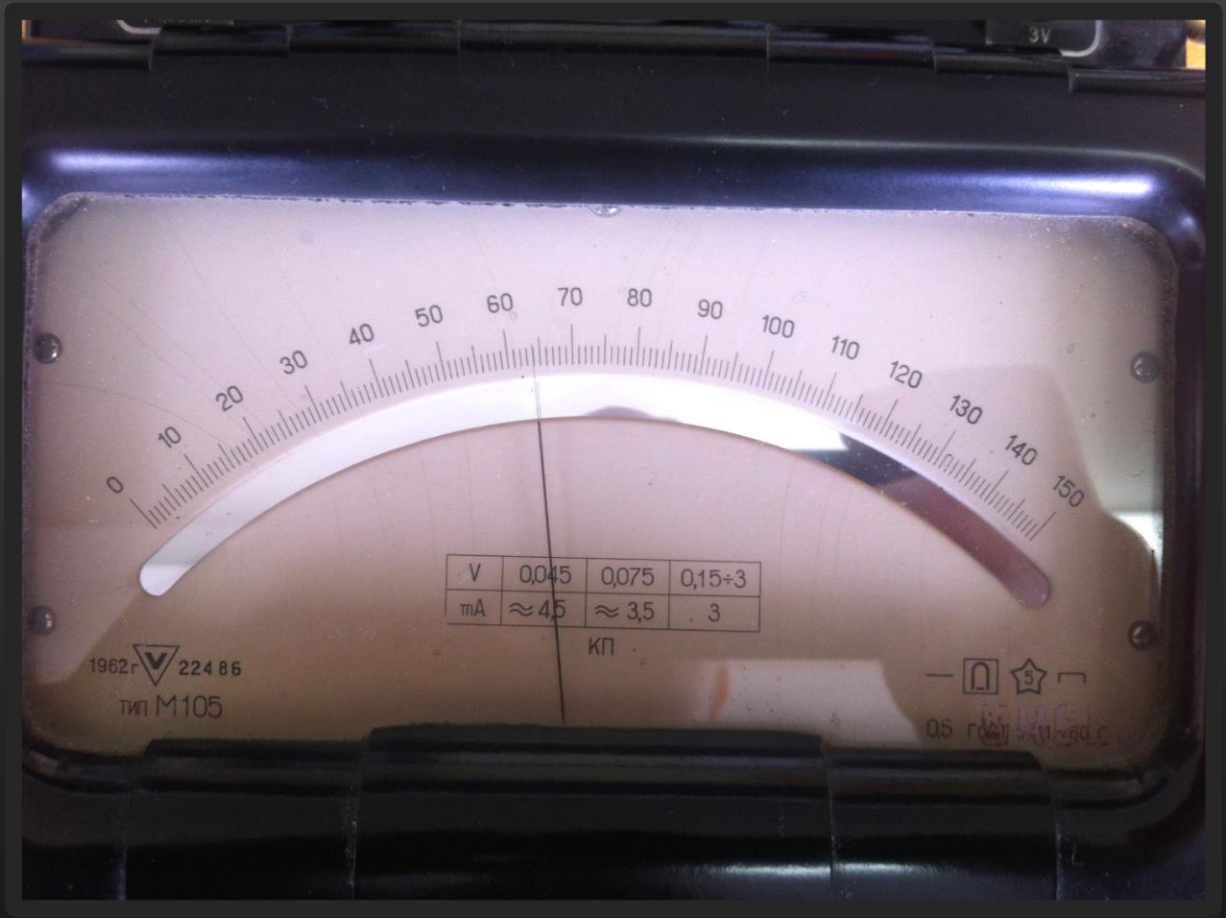

$\mathcal{E}$ = 2,34 В

R = 2,5 Ом

Опыт №8

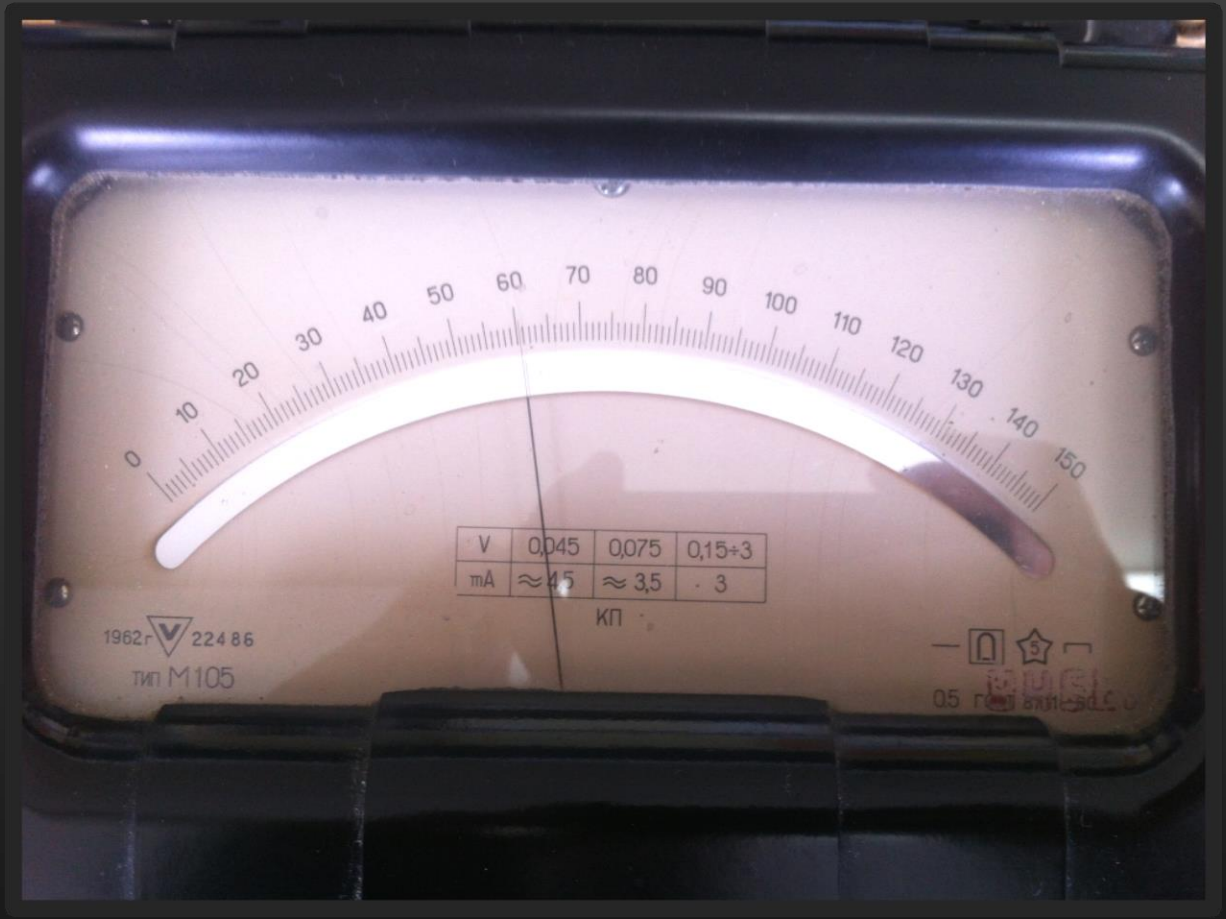

$\mathcal{E}$ = 2,34 В

R = 2 Ом

Опыт №9

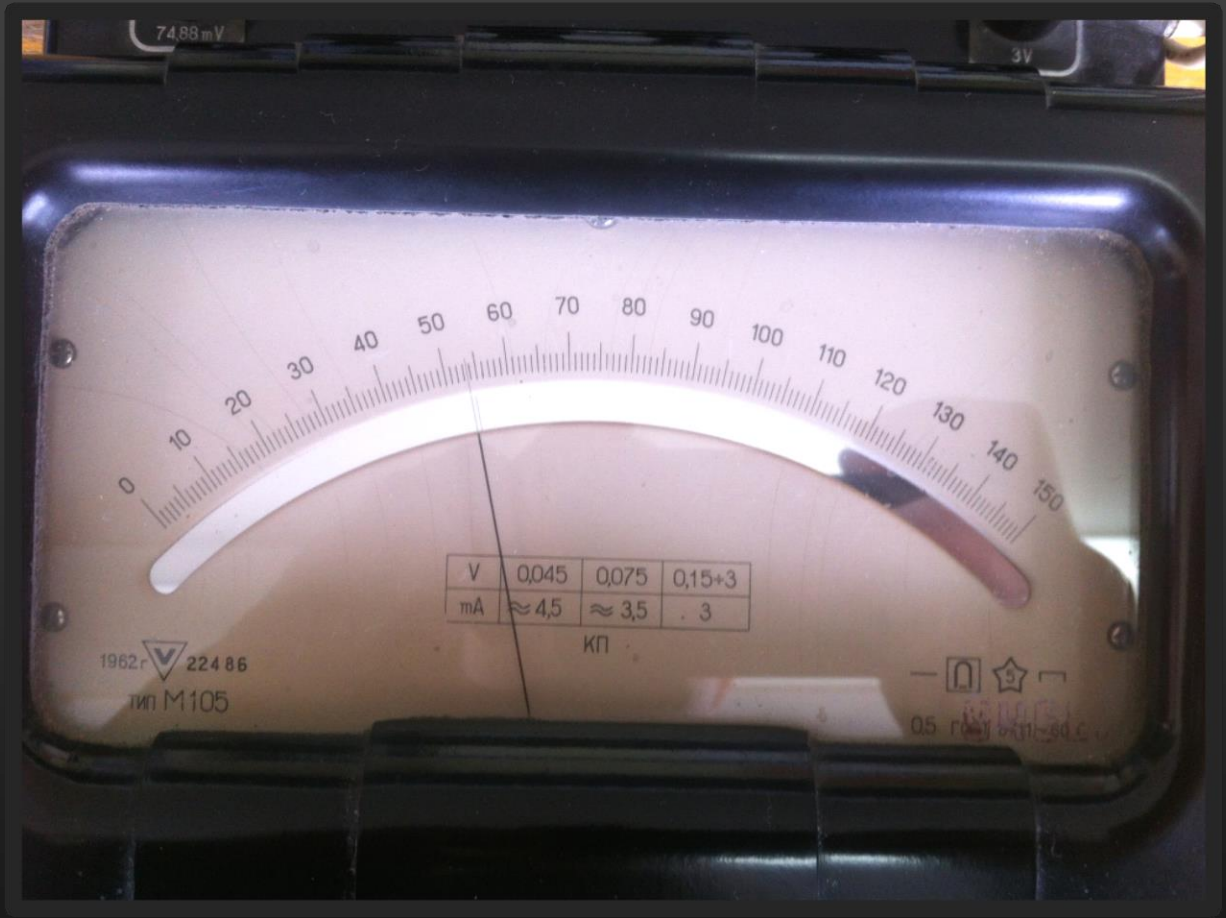

$\mathcal{E}$ = 2,34 В

R = 1,5 Ом

Опыт №10

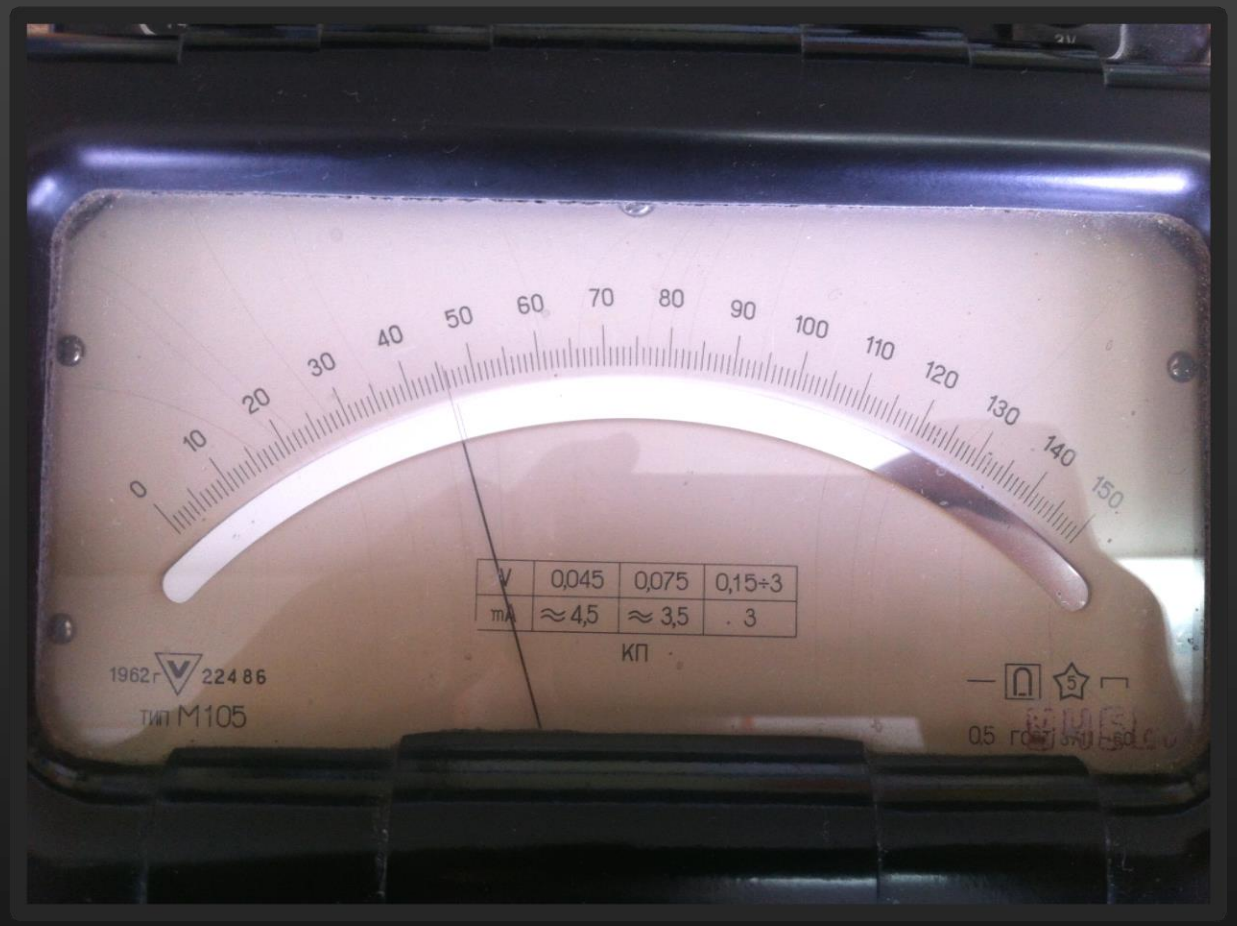

$\mathcal{E}$ = 2,34 В

R = 1 Ом

Опыт №11

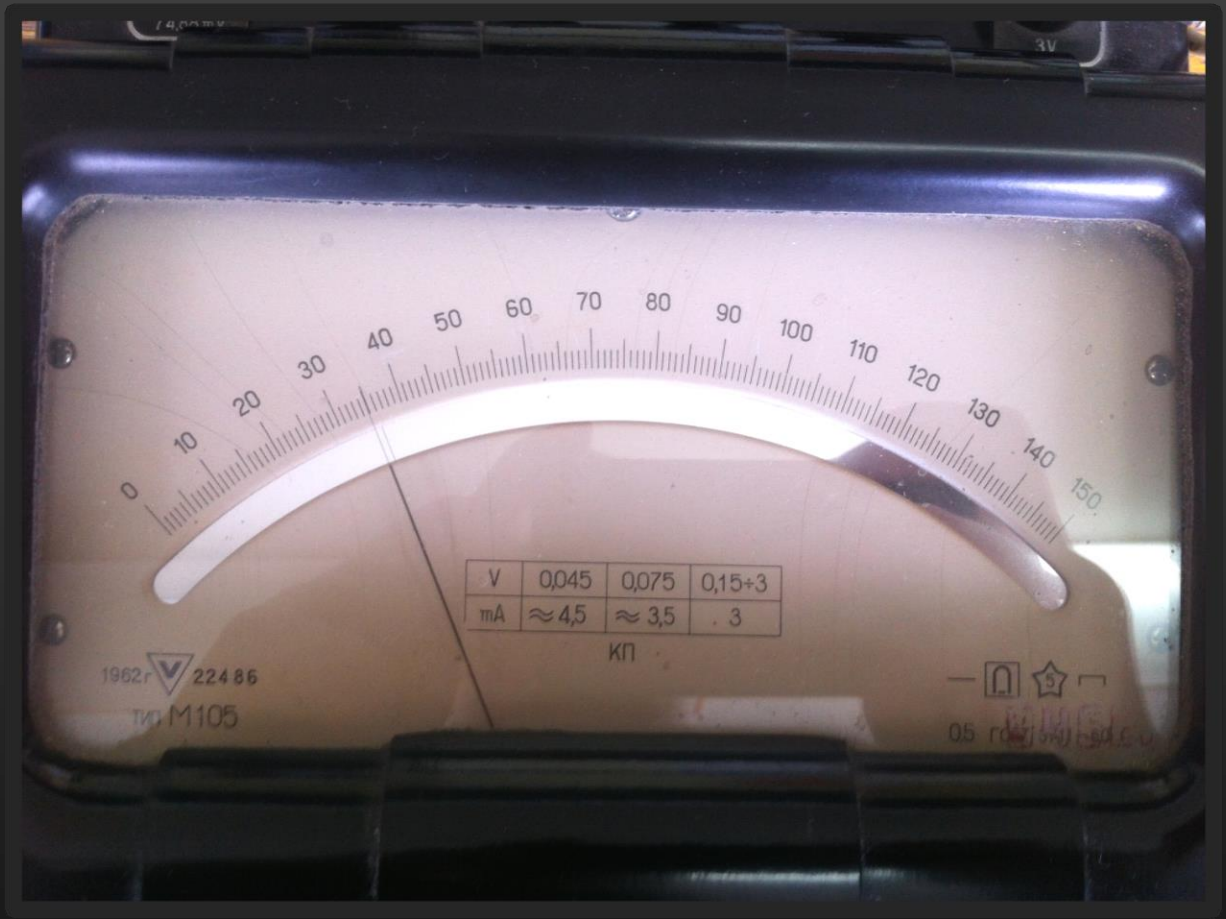

$\mathcal{E} = 2{,}34$ В

$R = 0{,}5$ Ом

Опыт №12

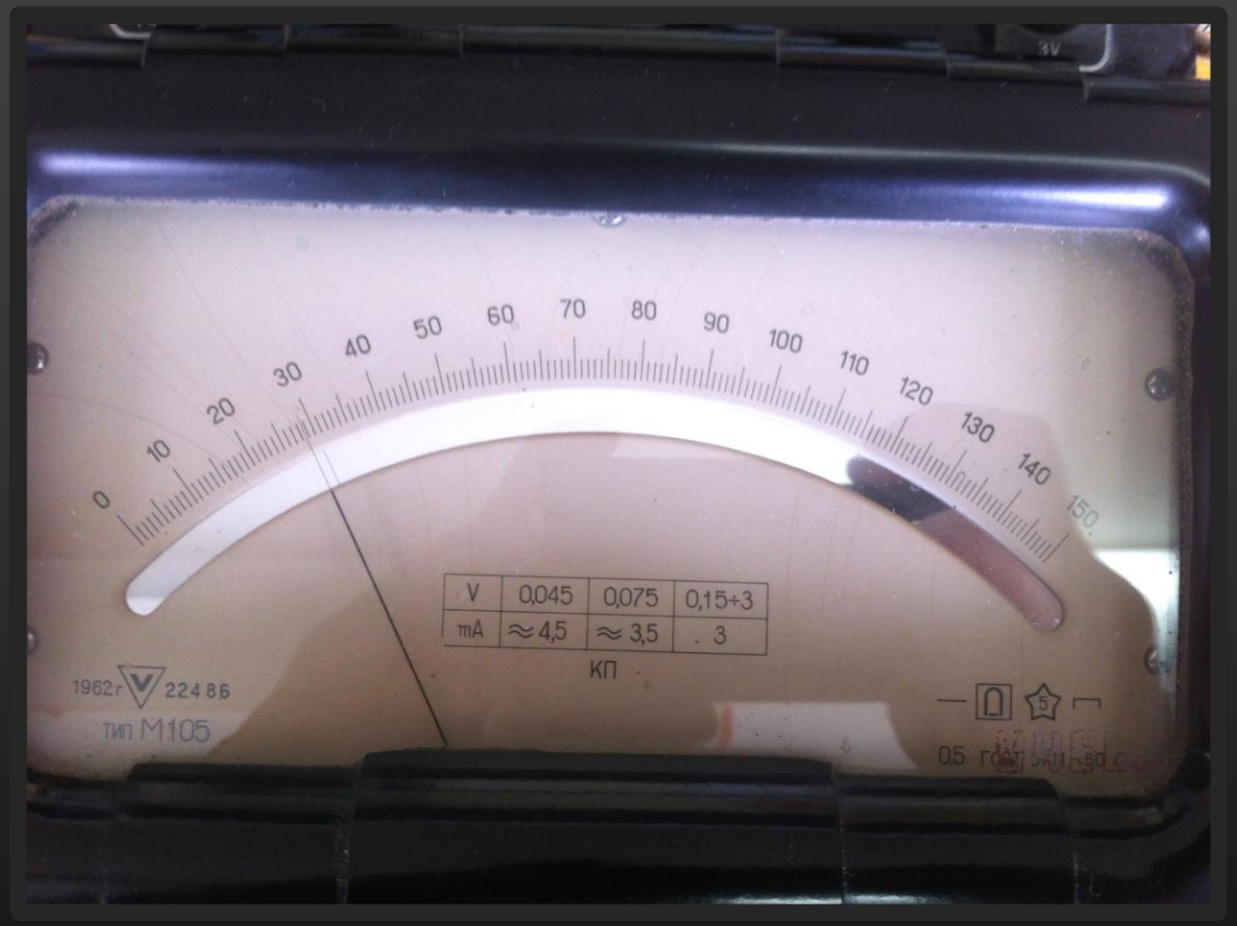

$\mathcal{E}$ = 2,34 В

R = 0,3 Ом